

# Logisim单周期CPU设计文档

## (一)CPU设计要求

32位单周期CPU

支持指令{add, sub, lw, sw, lui, beq, nop}

## (二)关键模块设计

### ALU

信号名	方向	描述
SrcA[31:0]	I	32位输入信号，第一个操作数A
SrcB[31:0]	I	32位输入信号，第二个操作数B
ALUControl[2:0]	I	3位输入信号，选择ALU的功能 000 : SrcA + SrcB 001 : SrcA - SrcB 010 : A   B 011 : A & B 100 : A>>B 101 : \$signed(A)>>>B 110 : A<B 置1
Equal	O	1位输出信号，标志A,B是否相等 A=B置Equal=1
Less	O	1位输出信号，标志A是否小于B A<B置Less=1
ALUResult[31:0]	O	32位输出信号，输出运算结果

### GRF

模块定义

信号名	方向	描述
clk	I	时钟信号
reset	I	复位信号，将32个寄存器中的值全部清零 1：复位 0：无效
WE	I	写使能信号 1：可向GRF中写入数据 0：不能向GRF中写入数据

信号名	方向	描述
A1[4:0]	I	5位地址输入信号，指定32个寄存器中的一个，将其中存储的值读出到RD1
A2[4:0]	I	5位地址输入信号，指定32个寄存器中的一个，将其中存储的值读出到RD2
A3[4:0]	I	5位地址输入信号，指定32个寄存器中的一个作为写入的目标寄存器
WD[31:0]	I	32位数据输入信号
RD1[31:0]	O	输出A1指定的寄存器的32位数据
RD2[31:0]	O	输出A2指定寄存器中的32位数据

功能定义

序号	功能名称	描述
1	复位	reset信号有效是，所有寄存器存储的数值清零
2	读数据	读出A1，A2地址对应寄存器中所存储的数据到RD1，RD2
3	写数据	当WE有效且时钟上升沿来临时，将WD写入A3对应的寄存器中

DM

模块定义

信号名	方向	描述
clk	I	时钟信号
Reset	I	复位信号，将RAM中的值全部清零 1：复位 0：无效
WE	I	写使能信号 1：可向GRF中写入数据 0：不能向GRF中写入数据
WD[31:0]	I	32位数据输入信号，要写入的数据
A[31:0]	I	32位输入信号，指定RAM中的的一个地址
DMop[1:0]	I	2位输入信号，用于lb，lh等特殊指令 00：正常读写，lw，sw 01：用于lh和sh，根据WE选择进行哪一条指令 10：用于lb和sb，根据WE选择进行哪一条指令
RD[31:0]	O	32位输出信号，读出A指定的地址中的数据

功能定义

序号	功能名称	描述
----	------	----

序号	功能名称	描述
1	复位	reset信号有效是，RAM所有地址存储的数值清零
2	读数据	读出A指定的地址的所存储的数据到RD
3	写数据	当WE有效且时钟上升沿来临时，将WD写入A对应的地址中

## EXT

信号名	方向	描述
Imm[15:0]	I	15位输入立即数
EXTop	I	功能选择信号 0: Imm无符号拓展到32位 1: Imm符号位拓展到32位
EXTImm[31:0]	O	32位输出信号，输出Imm拓展之后的数

## NPC

### 模块定义

信号名	方向	描述
PC[31:0]	I	32位输入信号，当前指令的地址
NPCop[1:0]	I	两位控制信号，控制NPC的值 00: $PC \leftarrow PC + 4$ 01: $PC \leftarrow PC_{31...28}    instr\_index    0_2$ 10: $PC \leftarrow PC + 4 + sign\_extend(offset    0_2)$ 11: $PC \leftarrow GPR[rs]$
instr_index[26:0]	I	26位输入信号，用于PC的计算
offset[16:0]	I	16位输入信号，PC的偏移量
Reg[32:0]	I	32位输入信号，用于寄存器地址的跳转
Branchop[2:0]	I	用于指示进行何种跳转判断 000: 判断equal 001: 判断n_equal 010: 判断less 011: 判断big 100: 判断less or equal 101: 判断big or equal
equal	I	用于指示ALU两端数据是否 $SrcA = SrcB$
n_equal	I	用于指示ALU两端数据是否 $SrcA \neq SrcB$
less	I	用于指示ALU两端数据是否 $SrcA < SrcB$

信号名	方向	描述
big	I	用于指示ALU两端数据是否SrcA>rcB
less or equal	I	用于指示ALU两端数据是否SrcA<=SrcB
big or equal	I	用于指示ALU两端数据是否SrcA>=SrcB
NPC[31:0]	O	32位输出，输出下一条指令的地址

### 功能定义

序号	功能名称	描述
1	计算PC的下一个值	<p>两位控制信号，控制NPC的的值</p> <p>00: <math>PC \leftarrow PC + 4</math></p> <p>01: <math>PC \leftarrow PC_{31 \dots 28} \parallel instr\_index \parallel 0_2</math></p> <p>10: 结合equal,n_equal,less,big,big or equal,less or equal判断是否需要跳转</p> <p><math>PC \leftarrow PC + 4 + sign\_extend(offset \parallel 0_2)</math></p> <p>11: <math>PC \leftarrow GPR[rs]</math></p>

## IFU

### 模块定义

信号名	方向	描述
clk	I	时钟信号
Reset	I	异步复位信号
NPCop[1:0]	I	<p>两位控制信号，控制NPC的的值</p> <p>00: <math>PC \leftarrow PC + 4</math></p> <p>01: <math>PC \leftarrow PC_{31 \dots 28} \parallel instr\_index \parallel 0_2</math></p> <p>10: <math>PC \leftarrow PC + 4 + sign\_extend(offset \parallel 0_2)</math></p> <p>11: <math>PC \leftarrow GPR[rs]</math></p>
instr_index[26:0]	I	26位输入信号，用于PC的计算
offset[16:0]	I	16位输入信号，PC的偏移量
Reg[32:0]	I	32位输入信号，用于寄存器地址的跳转
Branchop[2:0]	I	<p>用于指示进行何种跳转判断</p> <p>000 : 判断equal</p> <p>001 : 判断n_equal</p> <p>010 : 判断less</p> <p>011 : 判断big</p> <p>100 : 判断less or equal</p> <p>101 : 判断big or equal</p>

信号名	方向	描述
equal	I	用于指示ALU两端数据是否SrcA=SrcB
less	I	用于指示ALU两端数据是否SrcA<SrcB

信号名	方向	描述
Instr[31:0]	O	32为输出信号，输出当前要执行的指令
PC[31:0]	O	32位输出信号，当前PC的地址

## CTRL

### 模块定义

信号名	方向	描述
OP[5:0]	I	6位输入信号，指令操作码
Func[6:0]	I	6位输入信号，指令的func段
RegDst[1:0]	O	GRFA3输入端控制信号 00 : $A3 \leftarrow \text{Instr}_{20...16}$ 01 : $A3 \leftarrow \text{Instr}_{15...11}$ 11 : $A3 \leftarrow 0x1f$
RegWrite	O	寄存器写入控制信号 0 : 不能向GRF写入 1 : 可以向GRF写入
EXTop	O	功能选择信号 0 : Imm无符号拓展到32位 1 : Imm符号位拓展到32位
ALUsrc[1:0]	O	ALUSrcB输入控制信号 00 : $\text{SrcB} \leftarrow \text{RD2}$ 01 : $\text{SrcB} \leftarrow \text{EXTImm}$ 10 : $\text{SrcB} \leftarrow \text{sll指令的s}$ $\text{SrcA} \leftarrow \text{RD2}$
ALUctrl[2:0]	O	3位输出信号，选择ALU的功能 000 : $\text{SrcA} + \text{SrcB}$ 001 : $\text{SrcA} - \text{SrcB}$ 010 : $A \mid B$ 011 : $A \& B$ 100 : $A \gg B$ 101 : $\$signed(A) \ggg B$ 110 : $A < B$ 置1 111 : $A << B$

信号名	方向	描述
Menwrite	O	内存写入控制信号 0：不能向DM写入 1：可以向DM写入
MemtoReg[1:0]	O	控制向寄存器的写入数据 00：WD←ALUResult 01：WD←RD 10：WD←NPC <sub>31...0</sub> 11：WD←[ALUResult <sub>15...0</sub>    0 <sub>16</sub> ]

信号名	方向	描述
NPCop[1:0]	O	两位控制信号，控制NPC的值 00：PC←PC+4 01：PC←PC <sub>31...28</sub>    instr_index    0 <sub>2</sub> 10：PC←PC + 4 + sign_extend(offset    0 <sub>2</sub> ) 11：PC←GPR[rs]
Branchop[2:0]	O	用于指示进行何种跳转判断 000：判断equal 001：判断n_equal 010：判断less 011：判断big 100：判断less or equal 101：判断big or equal
DMop[1:0]	O	用于lb,sb,lh,sh等操作的拓展 00：正常读取，以字为单位 01：用于lh或sh Menwrite = 1--->sh Menwrite = 0--->lh 11：用于lb或sb Menwrite = 1--->sb Menwrite = 0--->lb

## 相关数据通路信号说明

### RegDst

控制对于A3的输入信号，RegDst=00，A3←Instr<sub>16...20</sub>

，RegDst=01，A3←Instr<sub>11...15</sub>

，RegDst=10，A3←0x1f，用于jal指令

## ALUsrc

控制对于SrcA的输入信号,  $ALUsrc=10$ ,  $SrcA \leftarrow RD2$ , 用于sll指令

,  $ALUsrc=other$ ,  $SrcA \leftarrow RD1$

控制对于SrcB的输入信号,  $ALUsrc=00$ ,  $SrcB \leftarrow RD2$

,  $ALUsrc=01$ ,  $SrcB \leftarrow EXTImm$

,  $ALUsrc=10$ ,  $SrcB \leftarrow Instr_{6...10}(shamt)$

## MemtoReg

控制对于寄存器的写入信号,  $MemtoReg=00$ ,  $WD \leftarrow ALUResult$

,  $MemtoReg=01$ ,  $WD \leftarrow RD$

,  $MemtoReg=10$ ,  $WD \leftarrow PC+4$

,  $MemtoReg=11$ ,  $WD \leftarrow ALUResult_{15...0} || 0_{16}$ , 用于lui指令

## 指令控制信号

Instr	RegDst[1:0]	Regwrite	EXTop	ALUsrc[1:0]	ALUctrl[2:0]	Memwrite	MemtoReg[1:0]	NPCop[1:0]	Branchop[2:0]	DMop[1:0]
add	01	1	x	00	000	0	xx	00	xxx	00
sub	01	1	x	00	001	0	xx	00	xxx	00
ori	00	1	0	01	010	0	xx	00	xxx	00
lw	00	1	1	01	000	0	01	00	xxx	00
sw	xx	0	1	01	000	1	xx	00	xxx	00
beq	xx	0	x	00	xxx	x	xx	10	000	00
lui	00	1	0	01	000	x	11	00	xxx	00

## (三)思考题

1.上面我们介绍了通过 FSM 理解单周期 CPU 的基本方法。请大家指出单周期 CPU 所用到的模块中, 哪些发挥状态存储功能, 哪些发挥状态转移功能。

解答 单周期CPU中, IFU, GRF, DM模块起着状态存储的功能, 它们存储了每一个状态的指令以及一些数据CTRL, ALU是组合逻辑电路, 起着状态转移的功能。

2.现在我们的模块中 IM 使用 ROM, DM 使用 RAM, GRF 使用 Register, 这种做法合理吗? 请给出分析, 若有改进意见也请一并给出。

解答 我认为是合理的, 对于IM所存储的指令, 由于在程序运行中不需要对指令进行修改, 使用只读的ROM可以保证指令的读但不会被修改。DM是可读也可写的所以要使用可以读写的RAM, 而且由于内存的空间比较大, 使用寄存器会导致成本急剧增大, 使用满足功能需求同时控制成本的RAM是合理的。GRF由于需要高速的读取或者存储, 并且由于寄存器的数目较少, 使用寄存器阵列也是合理的。

3.在上述提示的模块之外，你是否在实际实现时设计了其他的模块？  
如果是的话，请给出介绍和设计的思路。

解答 我设计了NPC模块，用于计算在各种指令中对于下一个状态PC的计算。我使用了NPCop控制PC在j, jr, beq, bne, ble, blt, bgt等指令中对于PC的控制，我添加了判断ALU两端数据大小的信号以此控制bne等需判断指令的跳转条件判断

NPC

模块定义



信号名	方向	描述
PC[31:0]	I	32位输入信号，当前指令的地址
NPCop[1:0]	I	两位控制信号，控制NPC的的值 00: $PC \leftarrow PC + 4$ 01: $PC \leftarrow PC_{31...28}    instr\_index    0_2$ 10: $PC \leftarrow PC + 4 + sign\_extend(offset    0_2)$ 11: $PC \leftarrow GPR[rs]$
instr_index[26:0]	I	26位输入信号，用于PC的计算
offset[16:0]	I	16位输入信号，PC的偏移量
Reg[32:0]	I	32位输入信号，用于寄存器地址的跳转
Branchop[2:0]	I	用于指示进行何种跳转判断 000 : 判断equal 001 : 判断n_equal 010 : 判断less 011 : 判断big 100 : 判断less or equal 101 : 判断big or equal
equal	I	用于指示ALU两端数据是否 $SrcA = SrcB$
n_equal	I	用于指示ALU两端数据是否 $SrcA \neq SrcB$
less	I	用于指示ALU两端数据是否 $SrcA < SrcB$

信号名	方向	描述
big	I	用于指示ALU两端数据是否 $SrcA > rcB$
less or equal	I	用于指示ALU两端数据是否 $SrcA \leq SrcB$
big or equal	I	用于指示ALU两端数据是否 $SrcA \geq SrcB$
NPC[31:0]	O	32位输出，输出下一条指令的地址

功能定义



序号	功能名称	描述
1	计算PC的下一个值	两位控制信号，控制NPC的值 00: $PC \leftarrow PC + 4$ 01: $PC \leftarrow PC_{31 \dots 28} \parallel instr\_index \parallel 0_2$ 10: 结合equal,n_equal,less,big,big or equal,less or equal判断是否需要跳转 11: $PC \leftarrow GPR[rs]$

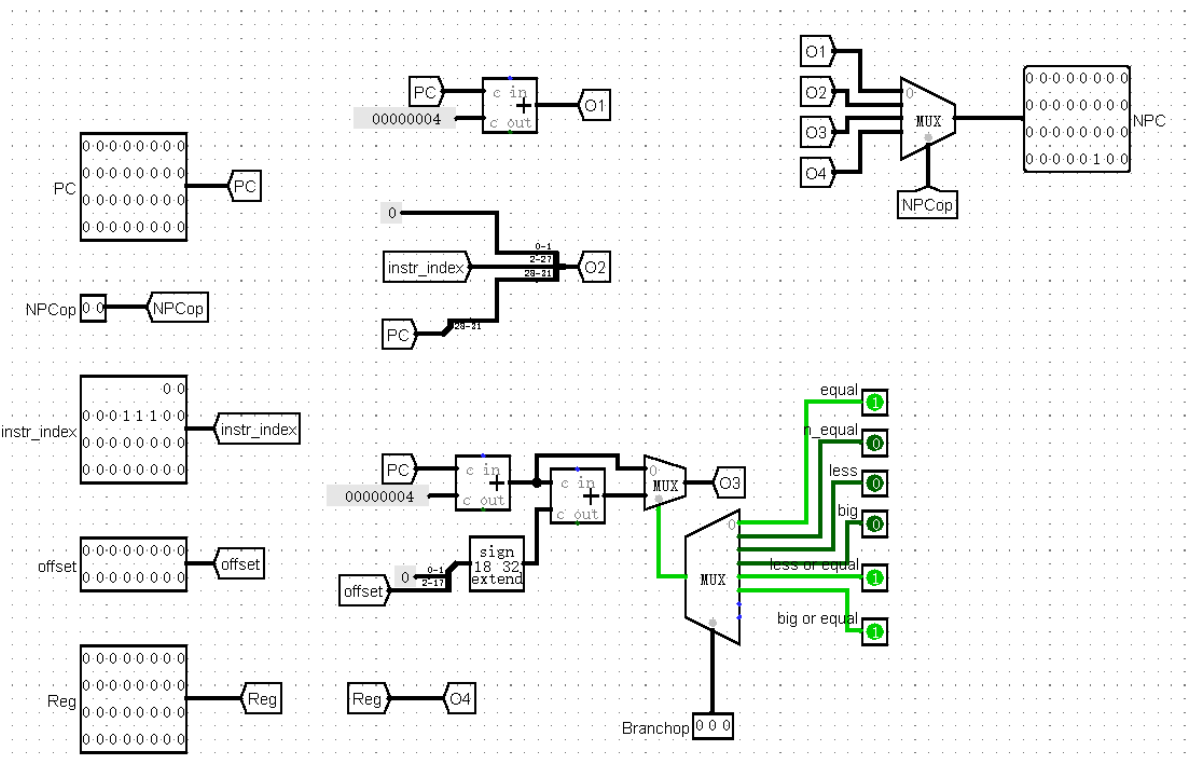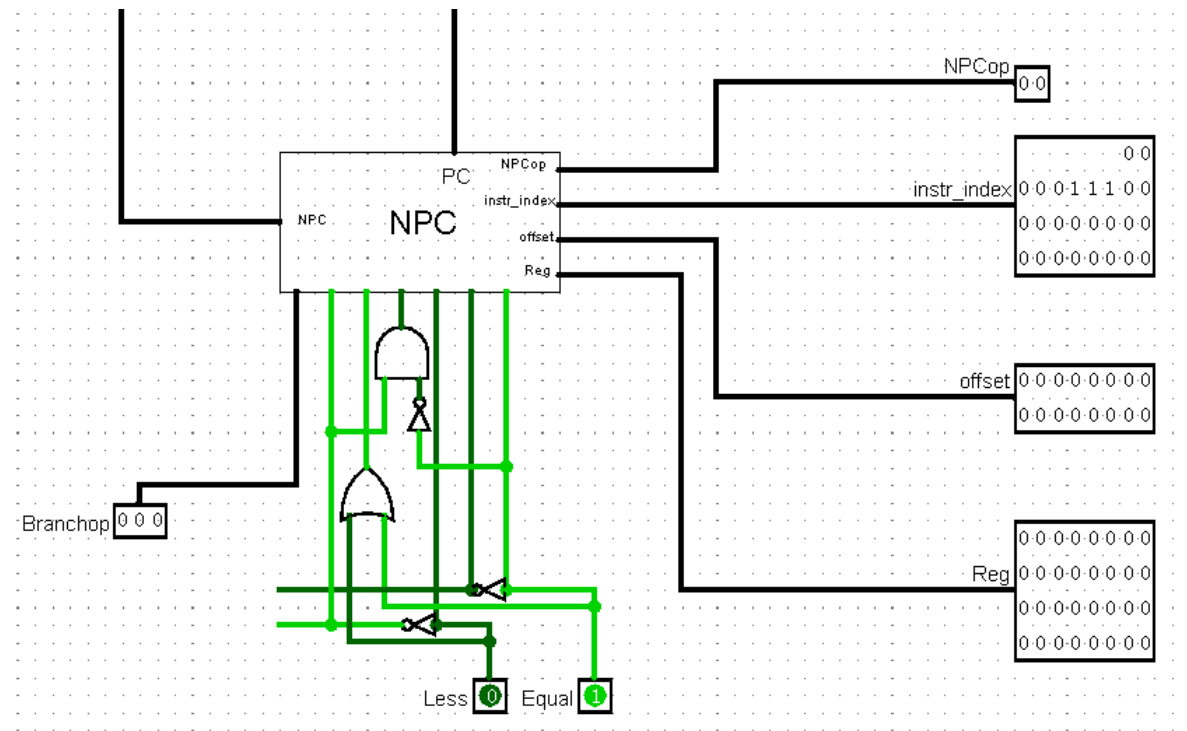

#### 4.事实上，实现 `nop` 空指令，我们并不需要将它加入控制信号真值表，为什么？

解答 对于 `nop` 指令，只是执行了一个  $PC=PC+4$  的行为，其他地方没有改变，将指令加进去和不加进去没有什么改变。同时 `sll $0,$0,0` 的机器码就是 `0x00000000` 可以作为一个空循环的指令使用。

#### 5.上文提到，MARS 不能导出 PC 与 DM 起始地址均为 0 的机器码。实际上，可以避免手工修改的麻烦。请查阅相关资料进行了解，并阐释为了解决这个问题，你最终采用的方法。

解答 如果寄存器中存储的DM的地址被映射在 `0x3000_0000` 到 `0x3fff_ffff` 间，而我们的DM起始地址是0，那么，我们可以将输入地址用一个减法器直接减去 `0x3000_0000`，再作为DM的地址输入。

#### 6.阅读 Pre 的 [“MIPS 指令集及汇编语言”](#) 一节中给出的测试样例，评价其强度（可从各个指令的覆盖情况，单一指令各种行为的覆盖情况等方面分析），并指出具体的不足之处。

对于 `ori` 指令，还可以增加一些对于 `$0` 的赋值，检查是否会对 `$0` 造成修改。

对于 `add` 指令，还可以增加一些正+零，负+零的指令。

对于 `sw`，最好对每一个内存空间都进行赋值，以保证正确性。

可以对于每一个寄存器都进行赋值，以检查寄存器的连接正确情况。